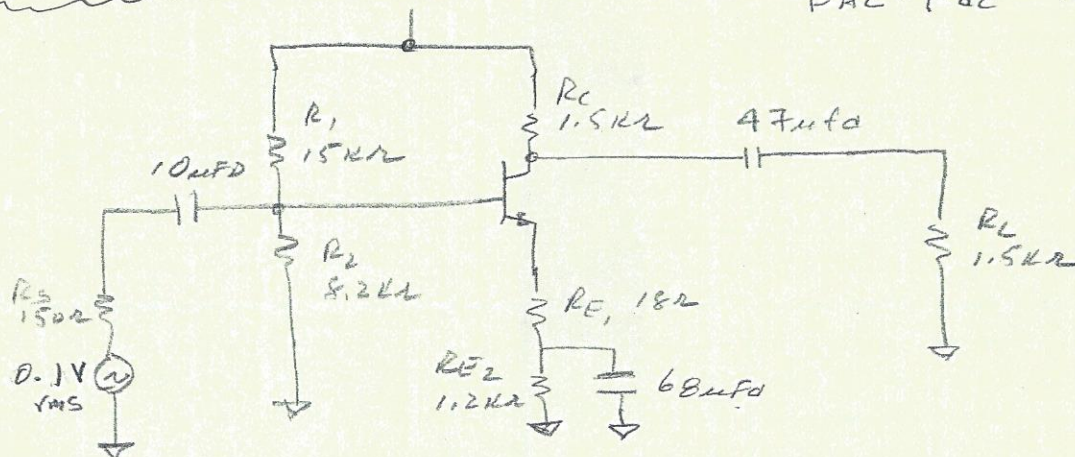


$V_{CC} = 25V$

$$\beta_{AC} = \beta_{dc} = 185$$


$$V_{B3} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC} = 8.836V$$

$$V_F = V_B - V_{BE} = 0.136V$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_{E1} + R_{E2}} = \frac{8.136V}{1218\Omega} = 6.68mA$$

$$I_B \approx \frac{V_B}{\beta_{dc} R_E} = \frac{8.836}{(185)(1218\Omega)} = 0.039 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} \approx I_C = I_E - I_B = 6.68 \text{ mA} - 0.039 \text{ mA} \approx 6.64 \text{ mA}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 25V - (6.64mA)(1.51k\Omega) = 15.04Vdc$$


$$V_{CEQ} \approx V_{CE} = V_C - V_E = 15.04V - 8.136V = \boxed{6.904V}$$

$$I_{C(SAT)} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_E + R_{E1} + R_{E2}} = \frac{25V - 0.7V}{27.8\Omega}$$

$$I_{C(SAT)} = 8.97 \text{ mA}$$

$$V_{CE(c-o)} = V_{CC} = 25V$$

$$r'_e = \frac{25 \text{ mV}}{I_E} = \frac{25 \text{ mV}}{6.68 \text{ mA}} = 3.74 \Omega$$

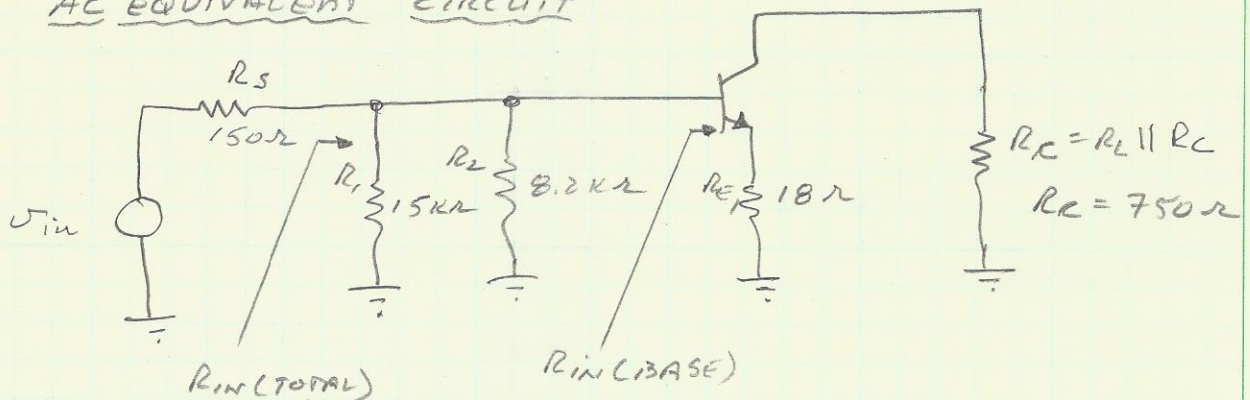AC ANALYSISAC EQUIVALENT CIRCUIT

$$R_{IN(BASE)} = \beta_{AC} (r'_e + R_E)$$

$$= 185 (3.74\Omega + 18\Omega)$$

$$R_{IN(BASE)} = 4.02K\Omega$$

$$R_{IN(TOTAL)} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_{IN(BASE)}$$

$$= 15K\Omega \parallel 8.2K\Omega \parallel 4.02K\Omega$$

$$R_{IN(TOTAL)} = 2.29K\Omega$$

$$R_{OUT} = R_C = R_L \parallel R_C$$

$$R_C = 750\Omega$$

$$A_V = [(R_C) / (r'_e + R_E)]$$

$$A_V = 34.5$$

$$ATTN = \frac{R_S + R_{IN(TOTAL)}}{R_{IN(TOTAL)}}$$

$$ATTN = 1.066$$

$$A'_V = A_V \cdot (ATTN)^{-1}$$

$$= 34.5 (1/1.066)$$

$$A'_V = 32.38$$

$$V_{OUT} = A'_V \cdot V_{in}$$

$$= (32.38)(0.1V_{rms})$$

$$V_{OUT} = 3.238V_{rms}$$

$$I_A = [V_A / (R_A + R_{IN(TOTAL)})]$$

$$I_A = 40.9\mu A$$

$$A_i = (I_R / I_A)$$

$$= [(3.238V_{rms} / 750\Omega) / 40.9\mu A]$$

$$A_i = 105.34$$

$$AP = A'_V \cdot A_i$$

$$= (32.38) 105.34$$

$$AP = 3.411(10^3)$$

$$AP = 3.411(10^3)$$

$$\hookrightarrow dB = 10 \log_{10} AP = 35.32dB$$

LOAD LINES : DC LOAD LINE VALUES: PLOTTED FROM RESULTS OF DC ANALYSIS

AC LOAD LINE: 2 VALUES NEEDED TO CONSTRUCT:

NOTE: Q-PTS (DC & AC)
ARE COINCIDENT!

$I_{C(SAT)}$ AND $V_{CE(C-O)}$

$$1.) \quad I_{C(SAT)} = I_{CQ} + \frac{V_{CEQ}}{R_C} \\ = 6.64\text{mA} + (6.904/750\Omega)$$

$$I_{C(SAT)} = 15.85\text{mA}$$

$$2.) \quad V_{CE(CO)} = V_{CEQ} + I_{CQ} \cdot R_C \\ = 6.904\text{V} + (6.64\text{mA} \cdot 750\Omega)$$

$$V_{CE(CO)} = 11.88\text{V}$$

